

به نام خدا



آزمایش نهم

آزمایشگاه طراحی سیستم‌های دیجیتال

دانشکده مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی شریف

---

نویسندگان:

رادین چراغی ۴۰۱۱۰۵۸۱۵

امیرمحمد محفوظی ۴۰۱۱۰۶۴۶۹

سیدعلی جعفری ۴۰۰۱۰۴۸۸۹

تاریخ ارائه تکلیف:

۱۴۰۳/۰۵/۱۵

## مقدمه

هدف از انجام این آزمایش طراحی و پیاده‌سازی یک Ternary Content Addressable Memory یا همان TCAM به اندازه ۱۶ ثبات ۱۶ بیتی می‌باشد. حافظه‌های شرکت پذیر سه گانه در بسیاری از کاربردها از جمله فشرده سازی، بانک داده ها، سیستم‌های هوشمند و ... به کار گرفته می‌شوند. تفاوت اصلی TCAM با CAM عادی در این می‌باشد که علاوه بر ۰ و ۱ می‌توانیم مقدار X را نیز در TCAM ذخیره سازی انجام بدهیم که به این معنی است که مقایسه فقط برای محل‌هایی صورت می‌گیرد که ۰ یا ۱ می‌باشند و برای بیت‌های X مقایسه‌ای صورت نمی‌گیرد و بیت‌ها برابر فرض می‌شوند. به عنوان مثال داده ۰۱۱۰۱۱۱۰ اگر مورد جستجو قرار بگیرد با هر کدام از داده‌های روبرو به عنوان انطباق (match) در نظر گرفته می‌شود: 0110XXXX، 0X1X11X0 و X1101XXX.

## شرح آزمایش

ماژول TCAM را پیاده‌سازی می‌کنیم. ابتدا به بررسی ورودی‌ها و خروجی‌های این ماژول می‌پردازیم.

### ورودی‌ها

- clk: همان کلاک کلی مدار می‌باشد.
- rstN: ریست مدار بوده که فعال پایین (active low) است.
- r\_e: سیگنال read\_enable بوده که با فعال بودن آن مدار در حالت خواندن و جستجو قرار می‌گیرد.
- w\_e: سیگنال write\_enable بوده که با فعال بودن آن مدار در حالت نوشتن قرار می‌گیرد.
- data\_in: داده‌ای ۱۶ بیتی که به عنوان داده ورودی به مدار جهت جستجو یا نوشتن داده می‌شود.
- Mask: یک ماسک ۱۶ بیتی که مشخص کننده جایگاه بیت‌های don't care در ورودی data\_in می‌باشد. روش مشخص کردن بدین صورت است که در صورتی که بیت آام در mask فعال باشد، بیت آام در data\_in برابر با X می‌باشد. در غیر این صورت این بیت don't care نخواهد بود.
- addr\_in: آدرس ورودی که محل نوشتن داده در TCAM را مشخص می‌کند.

### خروجی‌ها

- matched\_num: در صورت اتفاق افتادن انطباق، آخرین داده در حافظه که data\_in با آن منطبق می‌شود را مشخص می‌کند.
- match: فعال بودن آن به معنی انطباق data\_in با یکی از داده‌های موجود در TCAM است.

ابتدا ماژول را تعریف کرده و ورودی‌ها و خروجی‌های آن را مشخص می‌کنیم. تصویر زیر این عملیات را نشان می‌دهد.

```

module TCAM
(
    input clk, rstN, r_e, w_e,
    input [15:0] data_in, mask, // if mask[i] == 1 then data_in[i] = x
    input [3:0] addr_in,
    output reg [15:0] matched_num,
    output reg match
);

```

حال دو آرایه با عمق و پهنای ۱۶ تعریف می‌کنیم. آرایه اول (data\_mem)، حافظه داده TCAM بوده که داده‌ها بدون توجه به mask خود در آن نوشته می‌شوند. آرایه دوم (mask\_mem)، حافظه ماسک مربوط به هر داده بوده که هر درایه آن مشخص کننده جایگاه بیت‌های don't care در درایه متناظر با آن درایه در data\_mem می‌باشد. سپس یک رجیستر ۱۶ بیتی (data\_flag) تعریف می‌کنیم که هر بیت آن نشان‌دهنده ولید بودن یا نبودن خانه متناظر با آن بیت در data\_mem و mask\_mem می‌باشد. به عبارتی دیگر تا زمانی که داده‌ای در یک خانه از حافظه نوشته شده باشد بیت متناظر با آن خانه در data\_flag صفر خواهد بود. در نهایت یک integer تعریف می‌کنیم تا بعد برای حلقه for از آن استفاده کنیم. تصویر زیر این عملیات را نشان می‌دهد.

```

reg [15:0] data_mem [0:15];
reg [15:0] mask_mem [0:15];

// Vector for checking data validation
reg [15:0] data_flag;

integer i;

```

حال با استفاده از بلاک always، دسترسی به حافظه را پیاده‌سازی می‌کنیم. لیست حساسیت این بلاک از لبه بالارونده کلاک و لبه پایین رونده ریست تشکیل شده است. در ابتدای این بلاک صفر بودن ورودی rstN بررسی می‌شود. در صورتی که rstN صفر باشد، خروجی‌های matched و matched\_num را صفر کرده و همچنین تمام خانه‌های آرایه‌های data\_mem و mask\_mem و رجیستر data\_flag را نیز برابر با صفر می‌کنیم. تصویر زیر این عملیات را نشان می‌دهد.

```

always @(posedge clk or negedge rstN) begin
    if(~rstN) begin
        matched_num = 16'b0;
        match = 1'b0;
        for(i = 0; i <= 15; i = i + 1) begin
            data_mem[i] = 16'b0;
            mask_mem[i] = 16'b0;
            data_flag[i] = 1'b0;
        end
    end
end

```

در ادامه ورودی  $w\_e$  که همان فعال‌ساز فرایند نوشتن می‌باشد را بررسی می‌کنیم. در صورتی که سیگنال  $w\_e$  فعال باشد صرف نظر از ورودی  $r\_e$  مدار در حالت نوشتن بوده و  $data\_in$  در خانه حافظه  $data\_mem$  با آدرس  $addr\_in$  نوشته می‌شود. سپس ورودی  $mask$  نیز در خانه حافظه  $mask\_mem$  با آدرس  $addr\_in$  نوشته می‌شود. در نهایت بیت با شماره  $addr\_in$  در رجیستر  $data\_flag$  را یک می‌کنیم تا ولید بودن خانه حافظه با آدرس مذکور را نشان بدهیم. تصویر زیر این عملیات را نشان می‌دهد.

```

else if(w_e) begin
    data_mem[addr_in] = data_in;
    mask_mem[addr_in] = mask;
    data_flag[addr_in] = 1'b1;
end

```

در نهایت ورودی  $r\_e$  که همان فعال‌ساز فرایند جستجو می‌باشد را بررسی می‌کنیم. در صورتی که این ورودی فعال باشد، ابتدا خروجی‌ها را صفر می‌کنیم. سپس با استفاده از یک حلقه  $for$  تمام خانه‌های حافظه  $data\_mem$  را بررسی می‌کنیم. در خانه  $i$ ام در صورتی که این خانه مقدار مجاز داشته باشد و در صورتی که بیت‌های غیر  $X$  در این خانه از حافظه که با  $mask\_mem[i]$  مشخص می‌شوند با بیت‌های متناظرشان در  $data\_in$  برابر باشند،  $match$  اتفاق افتاده و خروجی  $matched\_num$  را برابر با این خانه از حافظه می‌کنیم. برای بررسی برابری بیت‌های غیر  $X$  در یک خانه از حافظه با بیت‌های متناظرشان در  $data\_in$  کافی است برابری  $data\_in \& \sim mask\_mem[i]$  را با  $data\_mem[i] \& \sim mask\_mem[i]$  بررسی کنیم. تصویر زیر این عملیات را نشان می‌دهد.

```

else if(r_e) begin
    match = 1'b0;
    matched_num = 16'b0;
    for(i = 0; i <= 15; i = i + 1) begin
        if(data_flag[i] && (data_in & ~mask_mem[i]) == (data_mem[i] & ~mask_mem[i])) begin
            matched_num = data_mem[i];
            match = 1'b1;
        end
    end
end
end

```

حال برای این مدار یک تست بنج طراحی می‌کنیم. ابتدا سیگنال‌ها و رجیسترهای مورد نیاز برای نمونه‌گیری از ماژول TCAM را تعریف می‌کنیم و سپس با استفاده از بلاک‌های `always` و `initial` کلاک مدار را شبیه‌سازی می‌کنیم. تصویر زیر این عملیات را نشان می‌دهد.

```

reg clk, rstN, r_e, w_e;
reg [15:0] data_in, mask;
reg [3:0] addr_in;
wire [15:0] matched_num;
wire match;

TCAM tc(clk, rstN, r_e, w_e, data_in, mask, addr_in, matched_num, match);

initial clk = 1'b0;
always #5 clk = ~clk;

```

سپس در یک بلاک `initial` تست‌های مدار را قرار می‌دهیم. ابتدا با فعال نمودن `w_e` سه داده `ABCD` با ماسک `0F0F`، `CDEF` با ماسک `FF00` و `50C9` با ماسک `C32C` را به ترتیب در خانه‌های ۰، ۱ و ۲ حافظه می‌نویسیم. سپس به ترتیب ورودی‌های `AFC2`، `D3C9` و `CDFE` را از به عنوان داده ورودی به TCAM داده، سیگنال `r_e` را فعال کرده و `w_e` را غیر فعال می‌کنیم. تصویر زیر این عملیات را نشان می‌دهد.

```

initial begin
    rstN = 1'b0;
    r_e = 1'b0; w_e = 1'b0; data_in = 16'h0000; mask = 16'h0000; addr_in = 4'h0;

    #10 rstN = 1'b1;

    #10 r_e = 1'b0; w_e = 1'b1; data_in = 16'hABCD; mask = 16'h0F0F; addr_in = 4'h0;
    #10 w_e = 1'b0;

    #10 r_e = 1'b0; w_e = 1'b1; data_in = 16'hCDEF; mask = 16'hFF00; addr_in = 4'h1;
    #10 w_e = 1'b0;

    #10 r_e = 1'b0; w_e = 1'b1; data_in = 16'h50C9; mask = 16'hC32C; addr_in = 4'h2;
    #10 w_e = 1'b0;

    #10 r_e = 1'b1; w_e = 1'b0; data_in = 16'hAFC2;
    #10 r_e = 1'b0;

```

```

#10 r_e = 1'b1; w_e = 1'b0; data_in = 16'hAFC2;
#10 r_e = 1'b0;

if (match) begin
    $display("Matched: %h", matched_num);
end else begin
    $display("Not matched!");
end

#10 r_e = 1'b1; w_e = 1'b0; data_in = 16'hD3C9;
#10 r_e = 1'b0;

if (match) begin
    $display("Matched: %h", matched_num);
end else begin
    $display("Not matched!");
end

#10 r_e = 1'b1; w_e = 1'b0; data_in = 16'hCDFE;
#10 r_e = 1'b0;


if (match) begin
    $display("Matched: %h", matched_num);
end else begin
    $display("Not matched!");
end

#10 $stop;

```

حال مدار را با استفاده از نرم افزار ModelSim شبیه‌سازی می‌کنیم. داده اول یعنی AFC2 با ABCD انطباق پیدا خواهد کرد زیرا با توجه به ماسک آن یعنی FF00، داده ABCD در حقیقت 1010XXXX1100XXXX بوده که با AFC2 (1010111111000010) منطبق است. به طور مشابه داده دوم یعنی D3C9 با 50C9 انطباق پیدا می‌کند. اما داده سوم یعنی CDFE با هیچ داده‌ای انطباق پیدا نمی‌کند. نزدیکترین داده به آن CDEF می‌باشد که با توجه ماسک آن یعنی FF00 انطباق اتفاق نمی‌افتد.

 تصاویر زیر خروجی waveform و transcript را نشان می‌دهند.



```
# Matched: abcd
# Matched: 50c9
# Not matched!
# ** Note: $stop : C:/Users/ideapad 5/Desktop/E9/TB.v(55)
# Time: 140 ps Iteration: 0 Instance: /TB
```

## خروجی flow summary

| Flow Summary                       |  |
|------------------------------------|--|
| Flow Status                        | Successful - Sat Aug 03 17:29:54 2024      |
| Quartus II 64-Bit Version          | 13.1.0 Build 162 10/23/2013 SJ Web Edition |
| Revision Name                      | TCAM_E9                                    |
| Top-level Entity Name              | TCAM                                       |
| Family                             | Cyclone IV GX                              |
| Total logic elements               | 686 / 21,280 ( 3 % )                       |
| Total combinational functions      | 531 / 21,280 ( 2 % )                       |
| Dedicated logic registers          | 545 / 21,280 ( 3 % )                       |
| Total registers                    | 545  |
| Total pins                         | 57 / 167 ( 34 % )                          |
| Total virtual pins                 | 0  |
| Total memory bits                  | 0 / 774,144 ( 0 % )                        |
| Embedded Multiplier 9-bit elements | 0 / 80 ( 0 % )                             |
| Total GXB Receiver Channel PCS     | 0 / 4 ( 0 % )                              |
| Total GXB Receiver Channel PMA     | 0 / 4 ( 0 % )                              |
| Total GXB Transmitter Channel PCS  | 0 / 4 ( 0 % )                              |
| Total GXB Transmitter Channel PMA  | 0 / 4 ( 0 % )                              |
| Total PLLs                         | 0 / 4 ( 0 % )                              |
| Device                             | EP4CGX22CF19C6                             |
| Timing Models                      | Final                                      |

## خروجی RTL Viewer

تصویر زیر خروجی RTL Viewer مدار را نشان می‌دهد. فایل pdf آن نیز در پیوست آورده شده است.

