

به نام خدا



## آزمایش چهارم

آزمایشگاه طراحی سیستم‌های دیجیتال

دانشکده مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی شریف

---

نویسندگان:

رادین چراغی ۴۰۱۱۰۵۸۱۵

امیرمحمد محفوظی ۴۰۱۱۰۶۴۶۹

سیدعلی جعفری ۴۰۰۱۰۴۸۸۹

تاریخ ارائه تکلیف:

۱۴۰۳/۰۴/۲۵

در این آزمایش هدف ما طراحی یک پشته با عمق ۸ و پهنای ۴ بیت می‌باشد. ورودی و خروجی‌های این پشته در تصویر زیر مشخص شده است.

<b>Inputs:</b>	Clk	Clock signal
	RstN	Reset signal
	Data_In	4-bit data into the stack
	Push	Push Command
	Pop	Pop Command
<b>Outputs:</b>	Data_Out	4-bit output data from stack
	Full	Full=1 indicates that the stack is full
	Empty	Empty=0 indicates that the stack is empty

حال ماژول `stack_behavioural` را طراحی می‌کنیم. ابتدا با توجه به تصویر بالا ورودی‌ها و خروجی‌ها را تعریف می‌کنیم. سپس آرایه `stack_mem` را با عمق ۸ و پهنای ۴ تعریف می‌کنیم که همان حافظه‌ی استک می‌باشد. همچنین رجیستر ۴ بیتی `stack_pointer` را تعریف می‌کنیم و برابر با صفر می‌گذاریم. این رجیستر همواره به اولین خانه‌ی خالی بالای استک اشاره می‌کند. تصویر زیر این عملیات را نشان می‌دهد.

```
module stack_behavioural (  
    input clk,  
    input rstN,  
    input [3:0] data_in,  
    input push,  
    input pop,  
    output reg [3:0] data_out,  
    output reg full,  
    output reg empty  
);  
  
    reg [3:0] stack_mem [7:0];  
    reg [3:0] stack_pointer = 0;  
  
    integer i;
```

سپس در بلاک `always` به بخش ترتیبی مدار می‌پردازیم. لیست حساسیت این بلاک تشکیل شده از لبه‌ی بالارونده `clk` و لبه‌ی پایین رونده `rstN` می‌باشد. در صورتی که ریست غیر فعال باشد مدار ریست شده و تمامی حافظه صفر می‌شود همچنین سیگنال‌های دیگر نیز به حالت اولیه خود برمی‌گردند. در غیر این صورت دو حالت به وجود خواهد آمد. در صورتی که `push` فعال باشد و `pop` فعال نباشد عملیات `push` را انجام می‌دهیم و به `stack_pointer` یک واحد اضافه می‌کنیم. همچنین اگر `pop` فعال باشد و

push فعال نباشد، از stack\_pointer یک واحد کم می‌کنیم و عملیات pop را انجام می‌دهیم. در نهایت سیگنال‌های full و empty را بر اساس stack\_pointer مقدار دهی می‌کنیم. تصویر زیر این عملیات را نشان می‌دهد.

```
always @(posedge clk or negedge rstN) begin
    if (!rstN) begin
        for (i = 0; i < 8; i = i + 1) begin
            stack_mem[i] <= 0;
        end
        stack_pointer <= 0;
        full <= 0;
        empty <= 1;
        data_out <= 0;
    end else begin
        if (push && !pop && !full) begin
            // Push operation
            stack_mem[stack_pointer] <= data_in;
            stack_pointer <= stack_pointer + 1;
        end else if (pop && !push && !empty) begin
            // Pop operation
            stack_pointer <= stack_pointer - 1;
            data_out <= stack_mem[stack_pointer];
        end

        // Update full and empty signals
        full <= (stack_pointer == 8);
        empty <= (stack_pointer == 0);
    end
end
endmodule
```

حال tb را برای این مدار طراحی می‌کنیم. پس از تعریف کردن ورودی/خروجی‌های مدار، سیگنال‌های لازم و نمونه گرفتن از استک تست‌های موجود در تصویر زیر را در این ماژول قرار می‌دهیم.

```
// Test scenarios
initial begin
    // Initialize signals
    rstN = 0;
    data_in = 0;
    push = 0;
    pop = 0;

    // Reset the stack
    #10 rstN = 1;



    // Test push operations
    $display("Testing Push Operations");
    #10 data_in = 4'b0001; push = 1; #10 push = 0;
    #10 data_in = 4'b0010; push = 1; #10 push = 0;
    #10 data_in = 4'b0011; push = 1; #10 push = 0;
    #10 data_in = 4'b0100; push = 1; #10 push = 0;
    #10 data_in = 4'b0101; push = 1; #10 push = 0;
    #10 data_in = 4'b0110; push = 1; #10 push = 0;
    #10 data_in = 4'b0111; push = 1; #10 push = 0;
    #10 data_in = 4'b1000; push = 1; #10 push = 0; // Stack should be full now

    // Test pop operations
    $display("Testing Pop Operations");
    #10 pop = 1; #10 pop = 0;
    #10 pop = 1; #10 pop = 0;
    #10 pop = 1; #10 pop = 0;
    #10 pop = 1; #10 pop = 0;
    #10 pop = 1; #10 pop = 0;
    #10 pop = 1; #10 pop = 0;
    #10 pop = 1; #10 pop = 0;
    #10 pop = 1; #10 pop = 0; // Stack should be empty now

    // Test push and pop simultaneously
    $display("Testing Push and Pop Simultaneously");
    #10 data_in = 4'b1010; push = 1; pop = 1; #10 push = 0; pop = 0;

```

 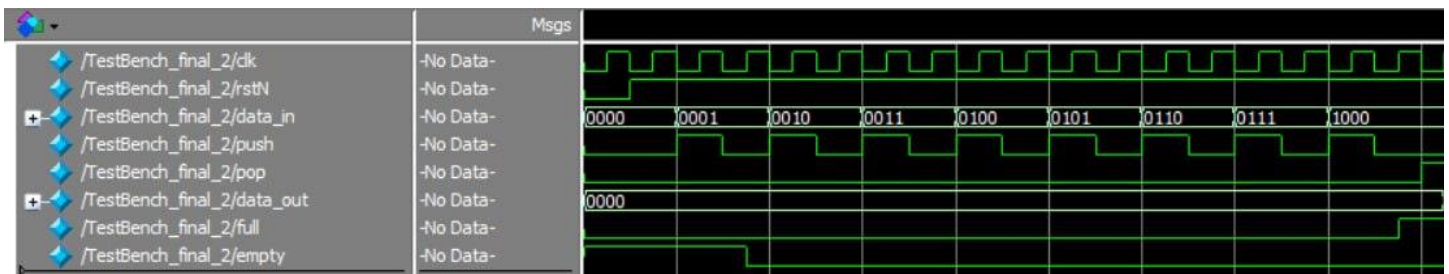تصاویر زیر خروجی waveform مدار را نشان می‌دهند.



خروجی flow summary مدار در تصویر زیر قابل مشاهده است.

Flow Summary	
Flow Status	Successful - Mon Jul 15 16:19:51 2024
Quartus II 64-Bit Version	13.1.0 Build 162 10/23/2013 SJ Web Edition
Revision Name	stack_behavioural
Top-level Entity Name	stack_behavioural
Family	Cyclone IV GX
Total logic elements	56 / 14,400 ( < 1 % )
Total combinational functions	39 / 14,400 ( < 1 % )
Dedicated logic registers	42 / 14,400 ( < 1 % )
Total registers	42
Total pins	14 / 81 ( 17 % )
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 552,960 ( 0 % )
Embedded Multiplier 9-bit elements	0
Total GXB Receiver Channel PCS	0 / 2 ( 0 % )
Total GXB Receiver Channel PMA	0 / 2 ( 0 % )
Total GXB Transmitter Channel PCS	0 / 2 ( 0 % )
Total GXB Transmitter Channel PMA	0 / 2 ( 0 % )
Total PLLs	0 / 3 ( 0 % )
Device	EP4CGX158F14C6
Timing Models	Final

بخش از خروجی rtl\_viewer مدار در تصویر زیر قابل مشاهده است. pdf کامل آن در پیوست آورده شده است.

